## Lucrarea 3

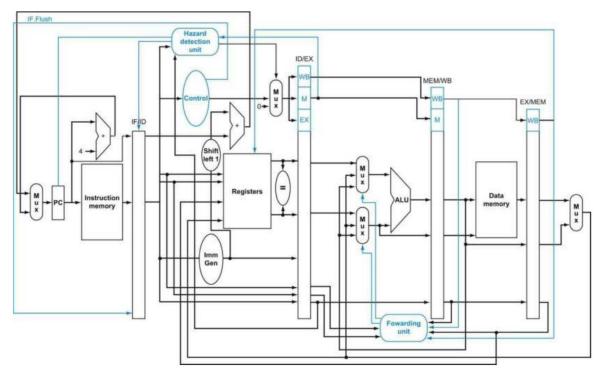


Fig. 1: Procesorul RISC-V – varianta pipeline

Lucrarea curenta isi propune implementarea etapelor EX, MEM, WB, plus doua unitati folosite in detectia hazardurilor si unitatea de forwarding, astfel realizandu-se un prototip complet a procesorului RISC-V.

Ca și element nou ce este oferit ca gata implementat pentru lucrarea curentă regăsim unitatea de control ce are rolul de a genera semnalele de control necesare fiecărei instrucțiuni în parte. Aceste semnale controlează logica diferitelor unități ale procesorului cum ar unitatea ALU, memoria de date, etc. De exemplu o instrucțiune logico-aritmetică trebuie să folosească unitatea ALU și să poată scrie rezultatul final înapoi în bancul de regiștri, în timp ce o instrucțiune de lucru cu memoria trebuie să poată controla memoria de date.

Din arhiva oferită pentru soluția lucrării anterioare, se poate folosi proiectul Vivado oferit direct, iar cerințele lucrării curente să fie implementate direct în acest proiect. În cazul în care se optează pentru a folosi propriul vostru proiect realizat pentru lucrarea anterioară, atunci va trebui să importați unitatea de control cât și modulul ID corespondent unității ID.

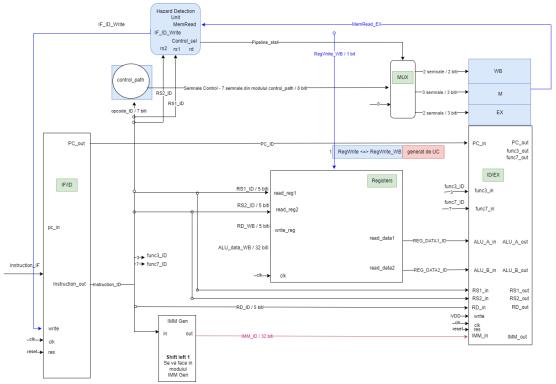


Fig. 2: Etapa ID complete cu unitatea de control (control\_path) și unitatea de detecție a hazardurilor (hazard detection unit).

In etapa EX, unitatea ALU se va ocupa de executarea propriu-zisa a operatiei aritmetico-logice din instructiunea curenta. Un prototip minimal de ALU este descris prin tabelele din Fig. 3, unde în funcție de funct3, funct7 si AluOp(generat de unitatea de control), se generează semnalele de control corespunzatoare operației dorite.

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract

Instruction opcode	ALUOp	Operation	Funct7 field	Funct3 field	Desired ALU action	ALU control input
ld	00	load doubleword	XXXXXXX	XXX	add	0010
sd	00	store doubleword	XXXXXXX	XXX	add	0010
beq	01	branch if equal	XXXXXXX	XXX	subtract	0110
R-type	10	add	0000000	000	add	0010
R-type	10	sub	0100000	000	subtract	0110
R-type	10	and	0000000	111	AND	0000
R-type	10	or	0000000	110	OR	0001

Fig. 3: Tabelul logic pentru generarea semnalelor de contro a unitatii ALU pentru instructiunile AND, OR, ADD, SUB

Etapa MEM se ocupa de scrierea/citirea in memoria de date de 4KB, similara cu cea de instructiuni. Aceasta suporta, pe langa operatia de citire asincrona, operatia de scriere sincrona.

Etapa WB se ocupa de scrierea rezultatului final in bancul de registri. Rezultatul final este ales de un multiplexor, dintre valoarea citita din memoria de date(daca avem de a face cu instructiunea LW), sau valoarea calculata de ALU(daca avem de a face cu instructiune de tipul R-type sau I-type). Semnalul de control MemtoReg functioneaza ca semnal de selectie pentru multiplexorul mentionat.

Unitatea de Forwarding este responsabila pentru rezolvarea hazardurilor de tip RAW. Aceasta face bypass la valorile calculate de ALU ce nu au fost inca scrise in bancul de registri, si se afla inca in pipeline(in etapele MEM sau WB). Aceasta este prezentata in Fig. 4, si genereaza semnalele ForwardA si ForwardB ce sunt responsabile pentru alegerea operanzilor trimisi spre ALU (mai multe detalii în [1] de la pagina 569).

Valorile ce sunt folosite pentru forwarding sunt preluate din etapele viitoare, mai precis rezultatele produse de ALU sau citite din memoria de date ce au ajuns fie în etapa MEM sau WB.

 


Fig. 4: Etapa EX complete cu Unitatea de Forwarding

Multiplexoarele din Fig. 4 ale căror semanale de control sunt Forward A şi Forward B selecteaza valorile registrilor sursă ce vor fi trimişi spre ALU(fie aceştia din etapa ID, fie bypass-ate din MEM/WB). Multiplexorul ALU\_Source2 selecteaza

valoarea de input pentru ALU, dintre o valoare imediata sau un registru. In Fig. 4 avem logica pentru a putea realiza operatii atat intre 2 registri, cat si intre un registru si o valoare imediata.

Pentru a completa etapa EX, este necesara o logica ce calculeaza adresa de salt pentru instructiunile de tip branch. Aceasta adresa este calculata prin adunarea adresei PC curente a instructiunii, si valoarea imediata codificata in aceasta. Fig. 5 prezinta aceasta logica unde valoarea PC cât și valoarea imediată ajunse în etapa EX sunt trimise într-un sumator separat unde este calculată adresa finală de salt. Aceasta este propagată mai departe în etapa MEM de unde va fi trimisă direct către etapa IF pentru a face saltul în funcție de valoarea semnalului PCSrc.

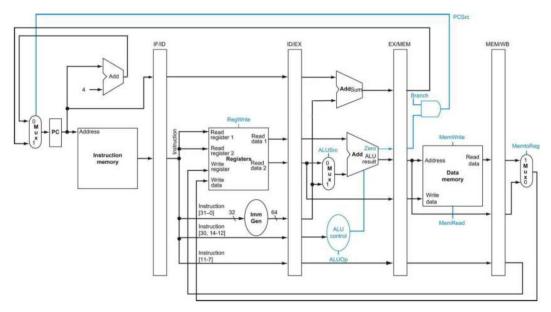


Fig. 5: Logica pentru calculul adresei de salt adaugata in etapa EX, al carui rezultat este propagat in etapa MEM. Aceasta este o figură simplificată pentru a putea vizuliza mai ușor traseul datelor. Etapa EX completă poate fi vazută în Fig. 4

Semnalul PCSrc se calculează în modulul Branch Control în funcție de tipul instrucțiunii și de rezultatul operației corespunzătoare efectuate în ALU pentru o instrucțiune de Branch (semnalul de control BRANCH\_MEM == 1) după cum urmează:

Instrucțiune	FUNCT3_MEM	ALU_OUT_MEM[0]	ZERO_MEM	PCSrc
beq	000	X	1	1
bne	001	X	0	1
blt	100	1	Χ	1
bge	101	0	Χ	1
bltu	110	1	Χ	1
bgeu	111	0	Χ	1
în rest			0	

Unitatea de detectie a hazardurilor (Hazard detection unit) insereaza stall-uri in pipeline atunci cand hazardul RAW nu poate fi rezolvat cu forwarding(mai multe detalii în [1] de la pagina 582). Aceasta poate fi revazută în Fig. 2 alături de etapa ID.

 


Fig. 6: Etapele MEM și WB

## Cerințe:

1. Sa se implementeze unitatea ALUcontrol:

```
module ALUcontrol(input [1:0] ALUop,
input [6:0] funct7,
input [2:0] funct3,
output reg [3:0] ALUinput);
```

Semnalul ALUinput pe 4 biti va desemna operatia executata de ALU, in functie de instructiunea curenta (se vor folosi field-urile funct3 si funct7 si semnalul de control ALUop pentru a identifica ce operatie trebuie executata).

Se va folosi urmatorul tabel pentru generarea lui ALUinput in functie de instructiune:

Instruction	ALUinput code
ld, sd (w)	0010
add (i)	0010
sub (i)	0110
and (i)	0000
or (i)	0001
xor (i)	0011
srl (i)	0101
sll (i)	0100

sra (i)	1001
sltu	0111
slt	1000
beq, bne	0110
blt, bge	1000
bltu, bgeu	0111

Sa se implementeze unitatea ALU:

```
module ALU(input [3:0] ALUop, //ALUinput ce selecteaza operatia
input [31:0] ina,inb, //operanzii ce iau parte la operatie
output zero, //semnal ce verifica daca rezultatul este 0
output reg [31:0] out); //rezultatul operatiei
```

 Sa se implementeze modulul EX ce cuprinde unitatea ALU, ALUcontrol, multiplexoarele necesare pentru alegerea operanzilor si adder-ul ce calculeaza adresa de salt:

```
module EX(input [31:0] IMM EX,
                                        //valoarea immediate in EX
          input [31:0] REG_DATA1_EX,
                                        //valoarea registrului sursa 1
          input [31:0] REG_DATA2_EX,
                                        //valoarea registrului sursa 2
          input [31:0] PC_EX,
                                        //adresa instructiunii curente in EX
                                        //funct3 pentru instructiunea din EX
//funct7 pentru instructiunea din EX
          input [2:0] FUNCT3_EX,
          input [6:0] FUNCT7_EX,
          input [4:0] RD_EX,
input [4:0] RS1_EX,
                                        //adresa registrului destinatie
                                        //adresa registrului sursa 1
          input [4:0] RS2_EX,
                                        //adresa registrului sursa 2
          input RegWrite_EX,
                                        //semnal de scriere in bancul de registri
          input MemtoReg_EX,
          input MemRead_EX,
                                        //semnal pentru activarea citirii din memorie
          input MemWrite_EX,
                                        //semnal pentru activarea scrierii in memorie
          input [1:0] ALUop_EX,
                                        //semnalul de control ALUop
          input ALUSrc_EX,
                                       //semnal de selectie intre RS2 si valoarea imediata
          input Branch_EX,
                                        //semnal de identificare a instructiunilor de tip branch
          input [1:0] forwardA, forwardB, //semnalele de selectie pentru multiplexoarele de forwarding
                                        //valoarea calculata de ALU, prezenta in WB
          input [31:0] ALU DATA WB,
          input [31:0] ALU_OUT_MEM,
                                        //valoarea calculata de ALU, prezenta in MEM
          output ZERO_EX,
                                        //flag-ul ZERO calculat de ALU
          output [31:0] ALU_OUT_EX,
                                        //rezultatul calculat de ALU in EX
          output [31:0] PC_Branch_EX,
                                        //adresa de salt calculata in EX
          output [31:0] REG_DATA2_EX_FINAL //valoarea registrului sursa 2 selectata dintre
                                            //valorile prezente in etapele EX, MEM si WB
```

4. Sa se implementeze memoria de date din etapa MEM:

5. Sa se implementeze unitatea de detectie a hazardurilor:

```
module hazard_detection(input [4:0] rd, //adresa registrului destinatie in etapa EX
input [4:0] rs1, //adresa registrului sursa 1 decodificat in etapa ID
input [4:0] rs2, //adresa registrului sursa 2 decodificat in etapa ID
input MemRead, //semnalul de control MemRead din etapa EX
output reg PCwrite, //semnalul PCwrite ce controleaza scrierea in registrul PC
output reg IF_IDwrite, //semnal ce controleaza scrierea in registrul de pipeline IF_ID
output reg control_sel); //semnal transmis spre unitatea de control
```

Unitatea de detectie a hazardurilor va fi implementata dupa urmatoarea logica:

```
if (ID/EX.MemRead and
  ((ID/EX.RegisterRd = IF/ID.RegisterRs1) or
  (ID/EX.RegisterRd = IF/ID.RegisterRs2)))
  stall the pipeline
```

Semnalele de output vor fi puse in locul liniei "stall the pipeline" astfel incat in momentul inserarii unui stall, registrul PC din IF si registrul de pipeline IF\_ID sa nu mai permita actualizarea valorilor interne pana cand hazardul nu este rezolvat, iar semnalul control\_sel va seta semnalele de control generate de unitatea de control pe 0 logic.

6. Sa se implementeze unitatea de forwarding:

```
module forwarding(input [4:0] rsl, //adresa registrului sursa 1 in etapa EX
input [4:0] rs2, //adresa registrului sursa 2 in etapa EX
input [4:0] ex_mem_rd, //adresa registrului destinatie in etapa MEM
input [4:0] mem_wb_rd, //adresa registrului destinatie in etapa WB
input ex_mem_regwrite, //semnalul de control RegWrite in etapa MEM
input mem_wb_regwrite, //semnalul de control RegWrite in etapa WB
output reg [1:0] forwardA,forwardB); //semnalele de selectie a multiplexoarelor
//ce vor alege valoarea ce trebuie bypassata
```

Unitatea de forwarding va fi implementatat dupa urmatoarea logica:

1. Pentru hazard in etapa EX:


```
if (EX/MEM.RegWrite
and (EX/MEM.RegisterRd \neq 0)
and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs1)) ForwardA = 10
    (EX/MEM.RegWrite
if
and (EX/MEM.RegisterRd \neq 0)
and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs2)) ForwardB = 10
2. Pentru hazard in etapa MEM:
if (MEM/WB.RegWrite
and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0)
and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0)
    and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs1))
and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs1)) ForwardA = 01
if (MEM/WB.RegWrite
and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0)
and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0)
    and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs2))
and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs2)) ForwardB = 01
```


7. Sa se implementeze registrele de pipeline dintre etapele EX si MEM, respectiv MEM si WB

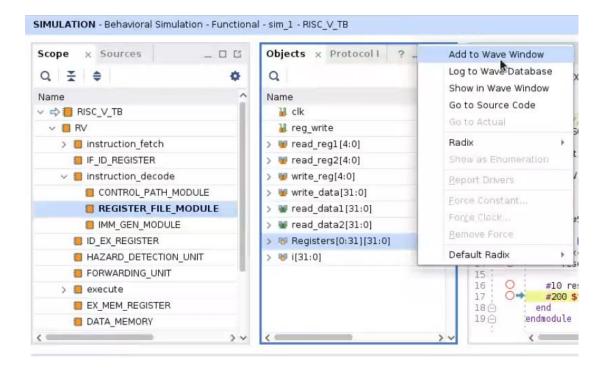8. Sa se implementeze microprocesorul RISC-V complet ce contine cele 5 stagii de pipeline si cele 2 module pentru detectia hazardurilor, respectiv unitatea de forwarding:


```
//semnalul de ceas global
module RISC V(input clk,
              input reset, //semnalul de reset global
              output [31:0] PC EX,
                                         //adresa PC in etapa EX
              output [31:0] ALU_OUT_EX,
                                         //valoarea calculata de ALE in etapa EX
              output [31:0] PC_MEM,
                                         //adresa de salt calculata
                                          //semnal de selectie pentru PC
              output PCSrc,
              output [31:0] DATA_MEMORY_MEM, //valoarea citita din memoria de date in MEM
              output [31:0] ALU_DATA_WB,
                                            //valoarea finala scrisa in etapa WB
              output [1:0] forwardA, forwardB, //semnalele de forwarding
                                              //semnal de stall la detectia de hazarduri
              output pipeline_stall
```

Pentru simulare se va adauga bancul de registri si memoria de date in fereastra pentru formele de unda in urmatorul fel:




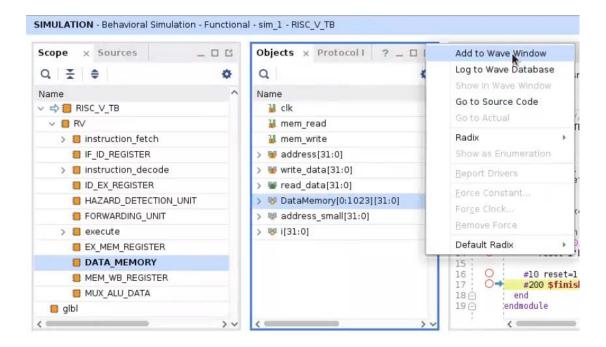

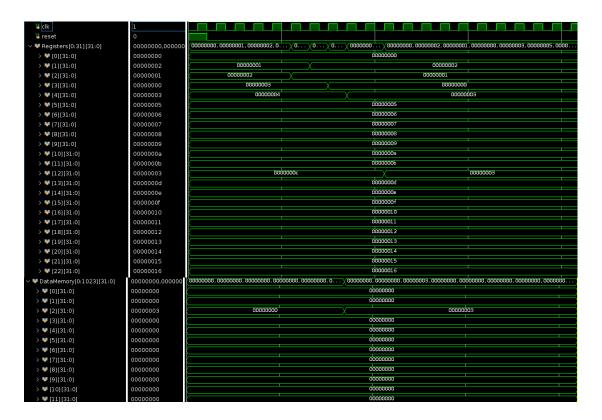Simularea se va face pe baza codului assembly folosit in lucrarea precedenta, iar valorile finale rezultate in bancul de registri, respectiv memoria de date vor fi urmatoarele:


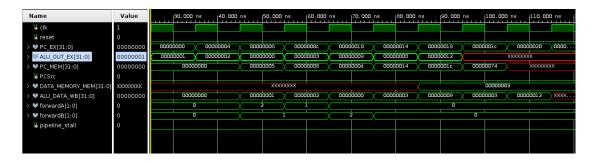
## Simularea completa a modulului RISC-V:9



## Bibliografie:

[1] David A. Patterson, John L. Hennessy, Computer Organization and Design RISC-V edition, 2018